

Lab 5

$\begin{matrix} A & B \\ C & D \end{matrix}$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$$F = A' + C'D + B'D$$

$$\begin{aligned} F' &= A(C+D')(C+B') \\ &= (AC+AD')(C+B') \\ &= ACB' + AC'D' + AD'B' + AD' \\ &\quad + AD' \end{aligned}$$

$\begin{matrix} A & B \\ C & D & E \end{matrix}$	00	01	11	10
000	1	0	0	1
001	1	0	0	1
011	1	1	0	0
010	0	0	0	0
110	0	0	0	0
111	1	1	0	0
101	0	0	0	0
100	1	1	1	1

$$F = B'D'E' + CDE' + A'B'C'E + B'C'D' + A'CDE + A'C'DE$$

01010

01011

01001

01010

A	B	$A \oplus B$	$A \wedge B$
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

$\begin{matrix} 11010 \\ 10100 \\ 11010 \\ 01011 \\ 01111 \end{matrix}$

$\begin{matrix} 01110 \\ 11016 \\ 11 \\ 15 \\ 11010 \\ 10101 \\ 01111 \end{matrix}$

1)

input				Current State				Next State			
/Clr	/LD	T	P	Q_0	Q_c	Q_B	Q_A	Q_0^*	Q_c^*	Q_B^*	Q_A^*
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
1	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	A
1	1	0	x	x	x	x	x	Q_0	Q_c	Q_B	Q_A
1	1	1	0	x	x	x	x	Q_0	Q_c	Q_B	Q_A
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0